



**Corso di Laurea Specialistica in  
MEDICINA e CHIRURGIA  
corso integrato FISICA - disciplina FISICA**

# **CORRENTE ELETTRICA**

## **parte II<sup>a</sup>**

- EFFETTO JOULE
- CIRCUITO DI CARICA DEL CONDENSATORE
- CIRCUITO DI SCARICA DEL CONDENSATORE
- STIMOLATORE CARDIACO

# EFFETTO JOULE

## effetto termico della corrente elettrica

energia cinetica elettroni ceduta per urto al reticolo molecolare del conduttore → generazione di calore

$$\Delta T = L = \Delta q \Delta V = i \Delta t \Delta V = i^2 R \Delta t = \frac{\Delta V^2}{R} \Delta t$$


$$W = \frac{L}{\Delta t} = i \Delta V = i^2 R = \frac{\Delta V^2}{R}$$

produzione di calore

1 caloria = 4.18 joule

$$\begin{aligned} Q(\text{cal}) &= \frac{1}{4.18} W \Delta t = \frac{1}{4.18} i^2 R \Delta t = \frac{1}{4.18} i \Delta V \Delta t = \\ &= \frac{1}{4.18} \frac{\Delta V^2}{R} \Delta t \end{aligned}$$

# CARICA DEL CONDENSATORE

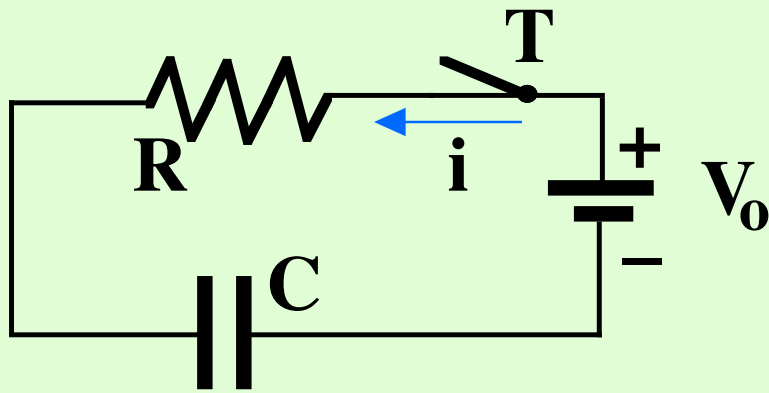

chiusura interruttore T :

$$\begin{array}{l} \bullet \quad i = 0 \\ \downarrow \quad i = i(t) \\ \blacktriangledown \quad i = 0 \end{array}$$

$$V_R(t) + V_C(t) = V_0$$

$$R i(t) + \frac{q(t)}{C} = V_0 \longrightarrow R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = V_0$$

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC} + \frac{V_0}{R}$$

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC} (q - V_0 C) \longrightarrow$$

# CARICA DEL CONDENSATORE

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC} (q - V_0 C)$$

$$\frac{d(V_0 C)}{dt} = 0$$

$$\frac{d(q - V_0 C)}{dt} = -\frac{1}{RC} (q - V_0 C) \rightarrow q - V_0 C = A e^{\alpha t}$$

$$t = 0 \rightarrow q = 0 \rightarrow A = -V_0 C$$

$$q(t) = V_0 C (1 - e^{\alpha t})$$

$$\frac{dq}{dt} = -\alpha V_0 C e^{\alpha t} = \frac{V_0}{R} e^{\alpha t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \alpha = -\frac{1}{RC}$$

$$q(t) = V_0 C \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$q(t) = V_0 C \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$RC \rightarrow \frac{V}{\frac{\Delta Q}{\Delta t}} \frac{\Delta Q}{V} = \Delta t \quad \bullet \text{ dimensioni } [R][C] \equiv [t]$$


$$RC \equiv \tau$$

$\tau =$  costante di tempo del circuito


$$t = RC = \tau$$
$$\rightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = e^{-1} = \frac{1}{e} = \frac{1}{2.718} = 0.368$$

ampiezza al tempo zero smorzata del 36.8% dopo un tempo pari alla costante di tempo

# CARICA DEL CONDENSATORE

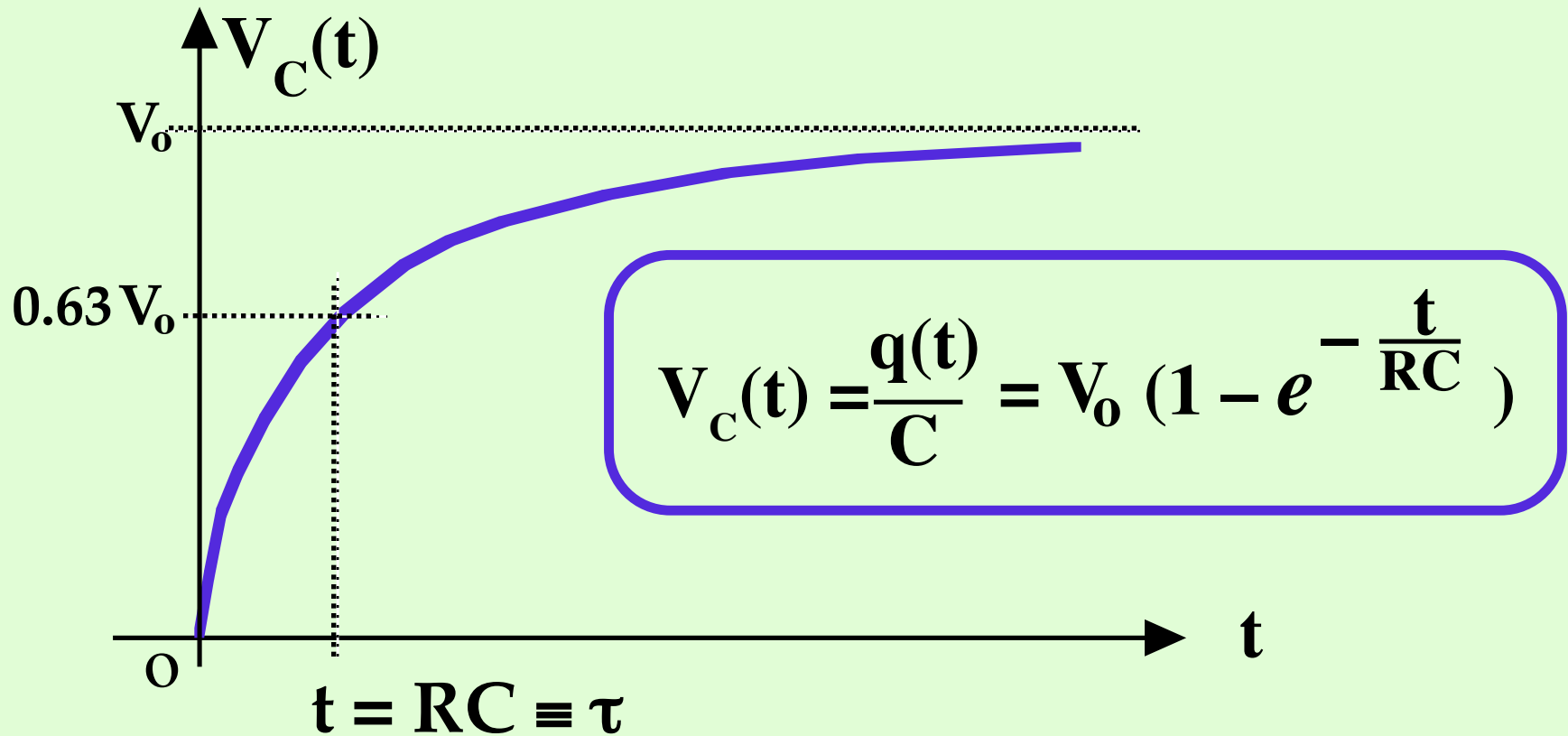


# CARICA DEL CONDENSATORE

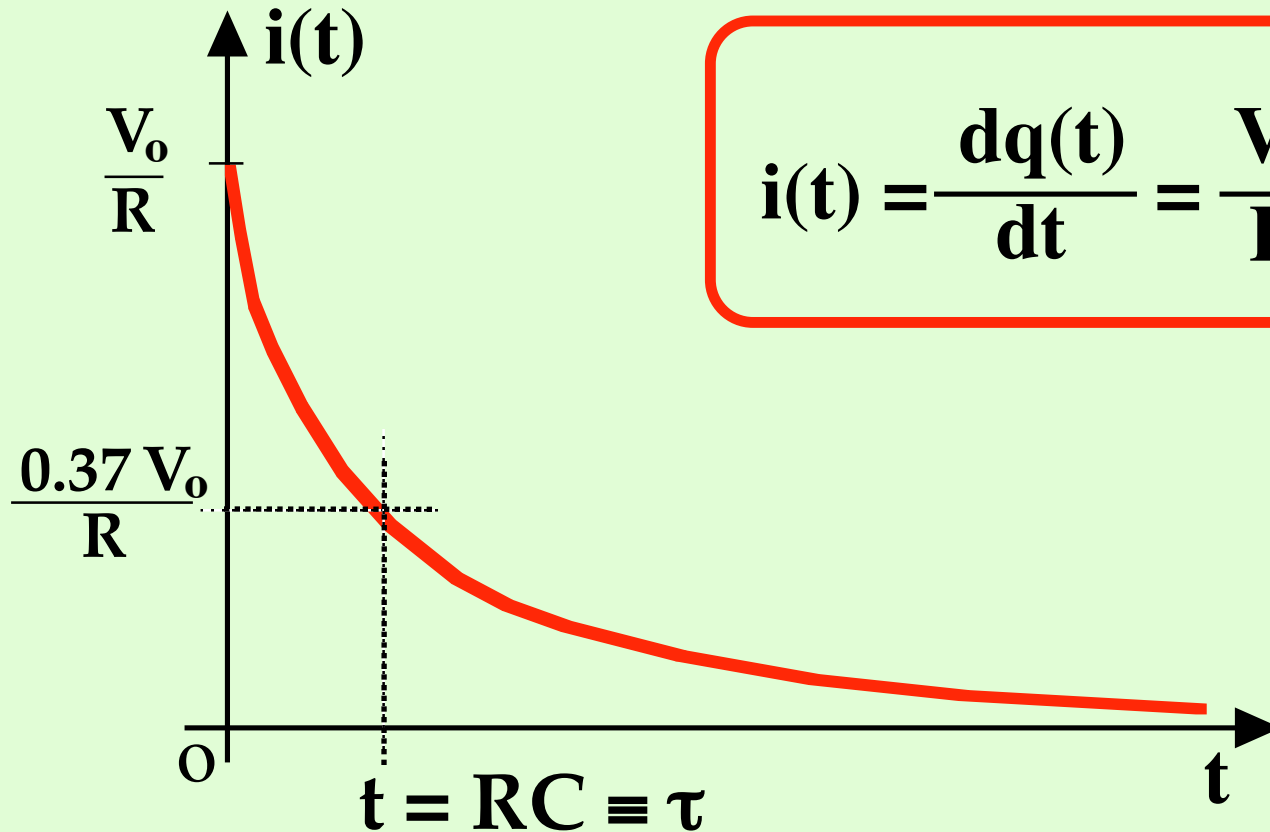

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

# SCARICA DEL CONDENSATORE

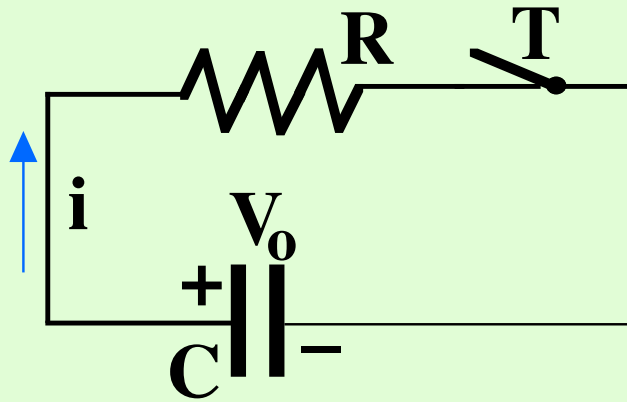

chiusura interruttore T :

$$\begin{array}{l} \bullet \quad i = 0 \\ \downarrow \quad i = i(t) \\ \bullet \quad i = 0 \end{array}$$

$$V_R(t) + V_C(t) = 0 \longrightarrow R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$


$$q(t) = V_0 C e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\blacksquare i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\blacksquare V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$




# SCARICA DEL CONDENSATORE


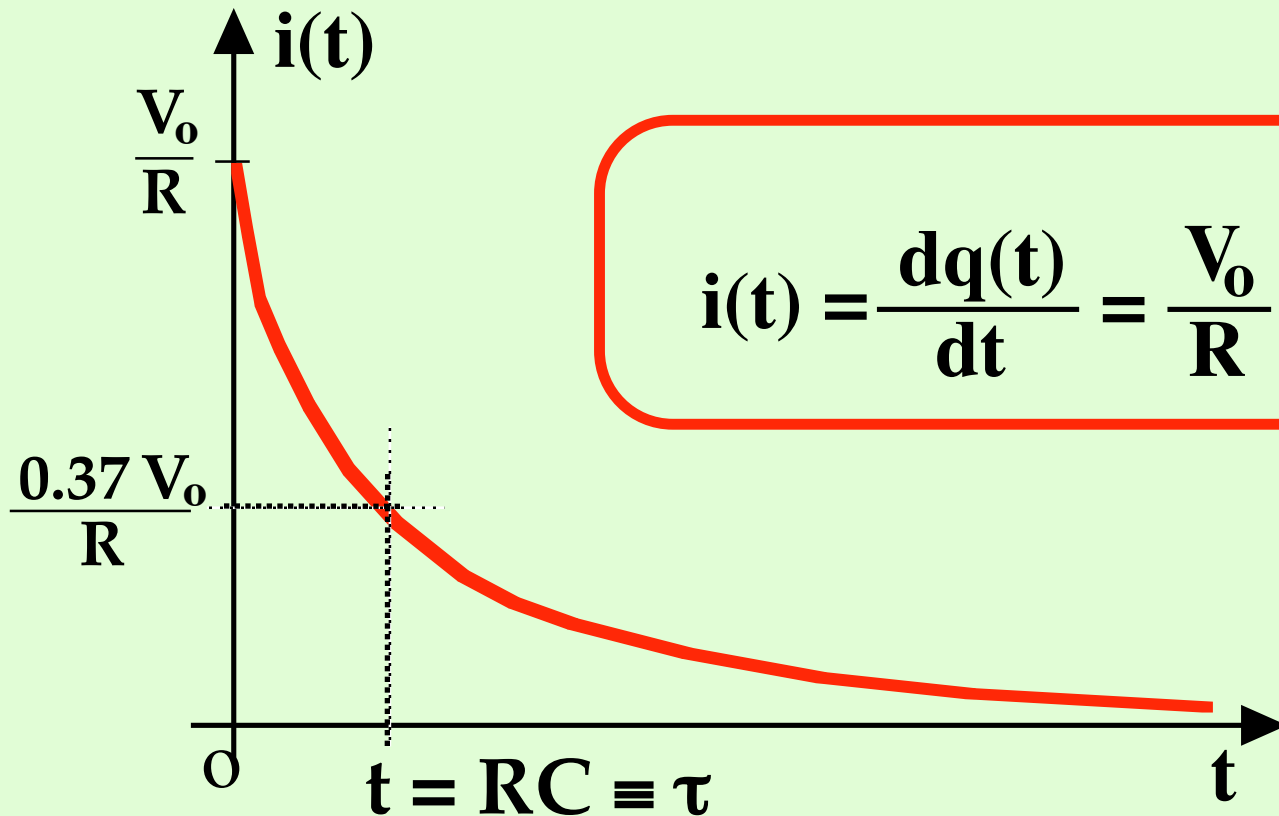


$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

# SCARICA DEL CONDENSATORE

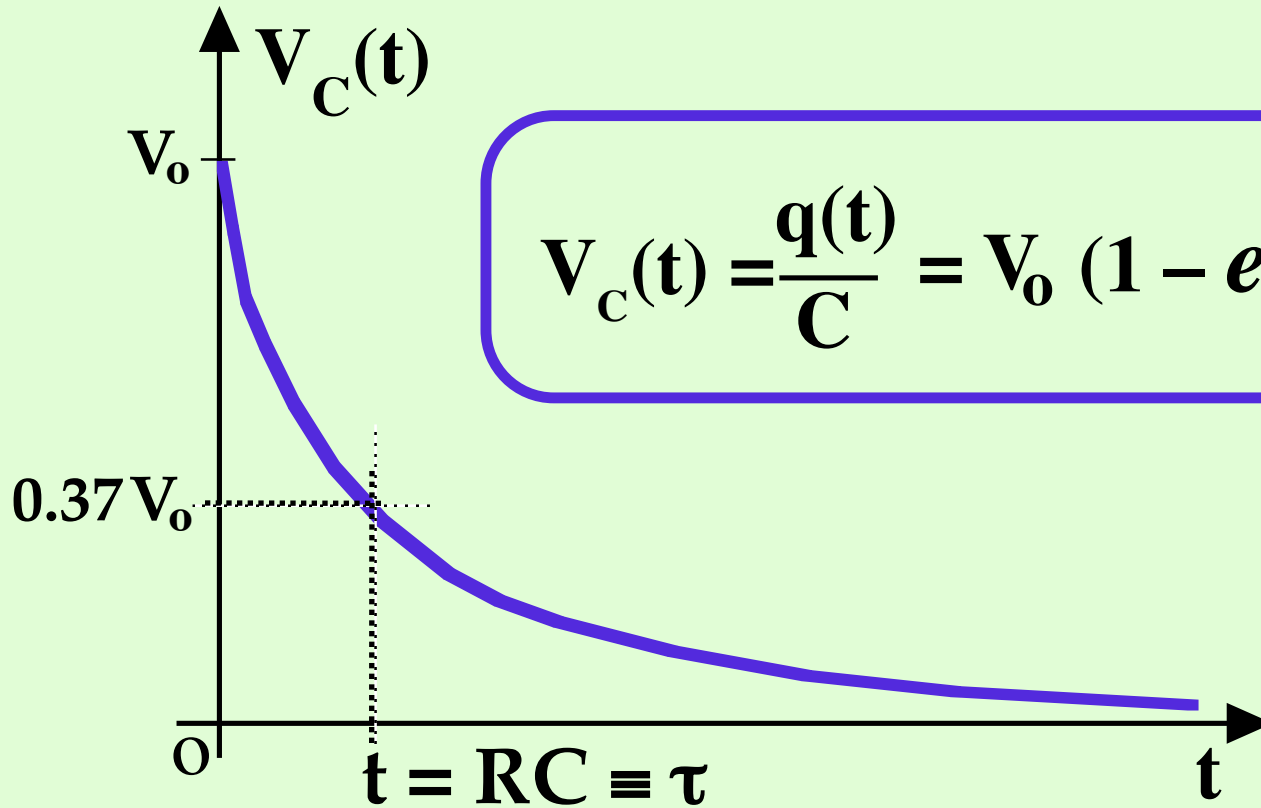

# STIMOLATORE CARDIACO

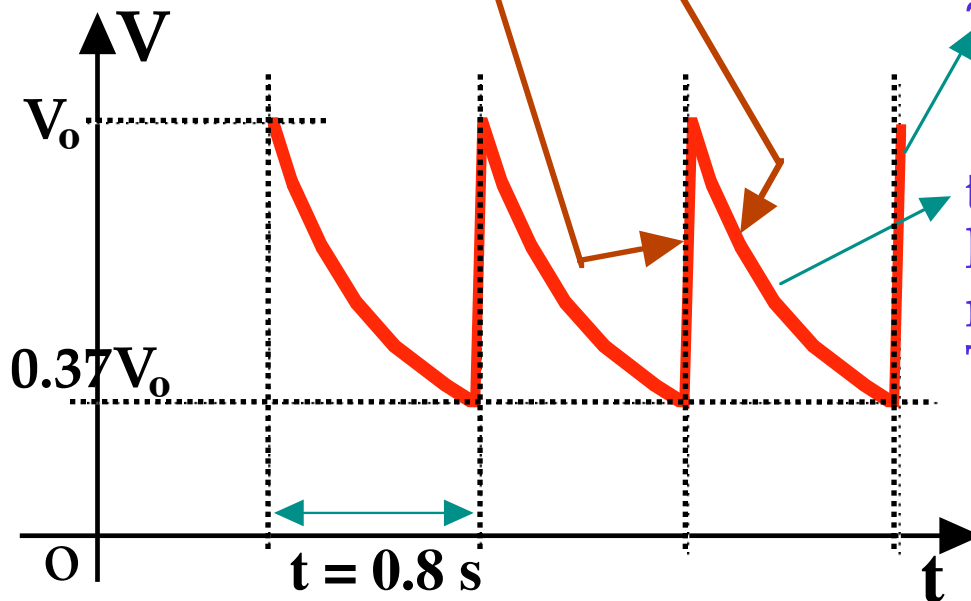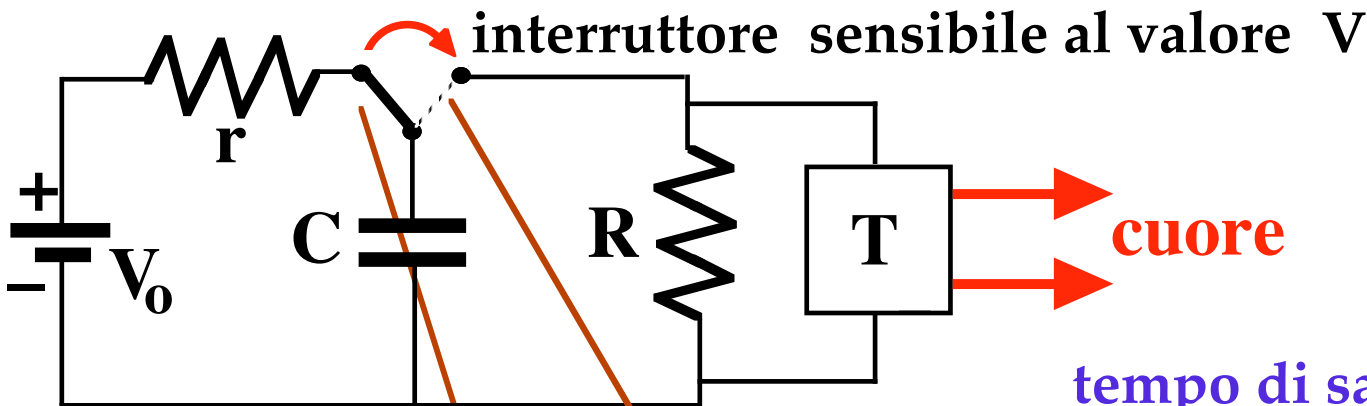

tempo di salita rapido

$$\tau_2 = r C = 10^4 \Omega \cdot 0.4 \mu\text{F} = 4 \text{ ms}$$

tempo di scarica che fornisce la cadenza di 75 impulsi al minuto primo al trasduttore T collegato al cuore

$$\tau_1 = RC = 2 \cdot 10^6 \Omega \cdot 0.4 \mu\text{F} = 0.8 \text{ s} \equiv \frac{60 \text{ s}}{75}$$

